
# Oficina de Entrada e Saída com Arduino

Grupo HardwareLivreUSP


#### Conteúdo da oficina

- Estrutura de uma placa Arduino
- Conceitos de sinais elétricos
  - Sinal digital, analógico, PWM
- Ambiente de desenvolvimento
  - Os blocos básicos de um programa em Arduino
  - Receber e enviar sinais digitais
- Projeto Genius (Jogo da memória)

### O Arduino UNO

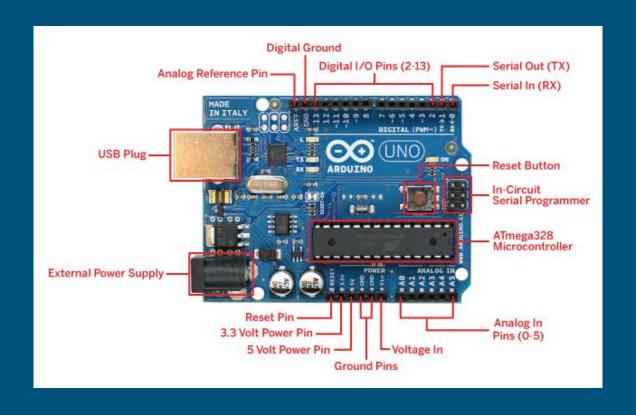


### A Galileo

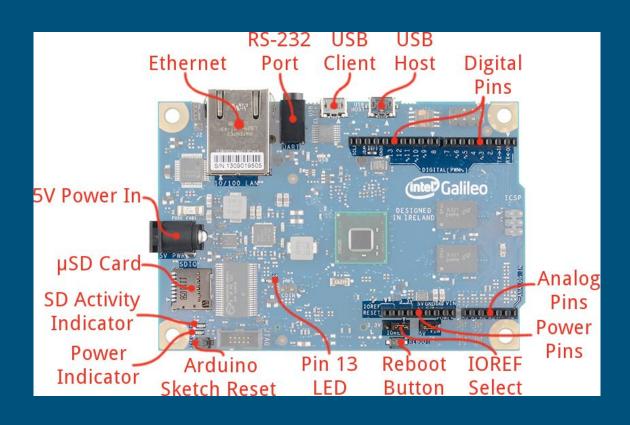

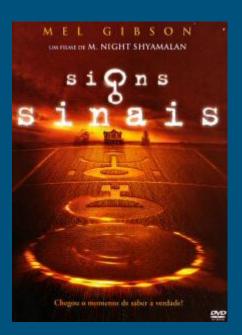
### Entrada e Saída (I/O)

- Entrada e saída de dados / sinais em relação ao microcontrolador
- Entrada
  - o Um sinal externo é enviado ao microcontrolador
- Saída
  - o O microcontrolador gera um sinal e o envia ao meio externo
- Que sinais são esses?



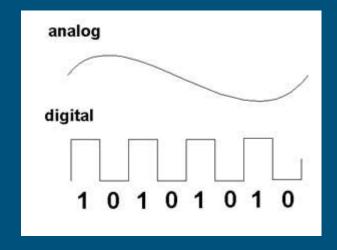
### Analógico Vs Digital

- Sinal analógico
  - Pode assumir qualquer valor entre o limite mínimo e máximo
- Sinal digital
  - o Discretizado (geralmente apenas 0 ou 1)



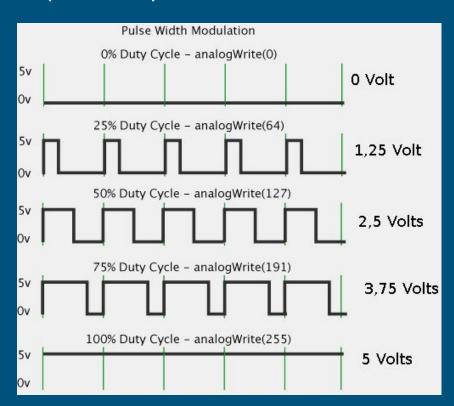
### Pulse Width Modulation (PWM)

- Pulsos (ligado e desligado / 1 e 0)
   durante determinada proporção
   de tempo em um ciclo constante
- Simula um sinal analógico com um sinal digital



### O LED (Light Emitting Diode)

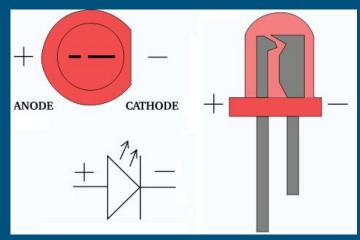



- Usualmente operam em um nível de tensão de 1,6 a 3,3 volts e sob uma corrente elétrica próxima de 20 mA
- Possuem polaridade
  - Perna maior é positiva
  - Perna menor é negativa

https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting\_diode


#### Resistores



- Dificultam a passagem de corrente elétrica
- Provocam queda do potencial elétrico de uma ponta para a outra



#### LED e Resistor

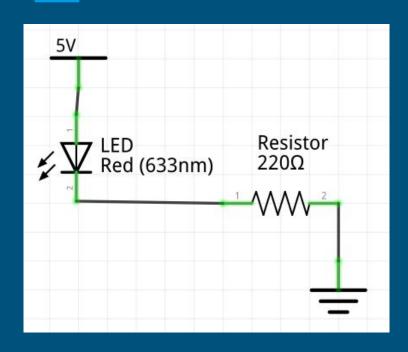


Normalmente junto ao LED é usado um resistor de 220 a 330 ohms para evitar que o LED queime.

#### Fundamento teórico:

- Primeira lei de Ohm: i = V / R
- Lei de Kirchhoff das tensões (LKT)

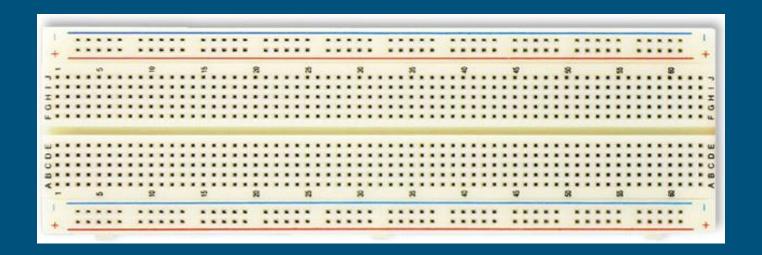
#### Protoboard / breadboard

Muito usada para fazer testes e protótipos iniciais.


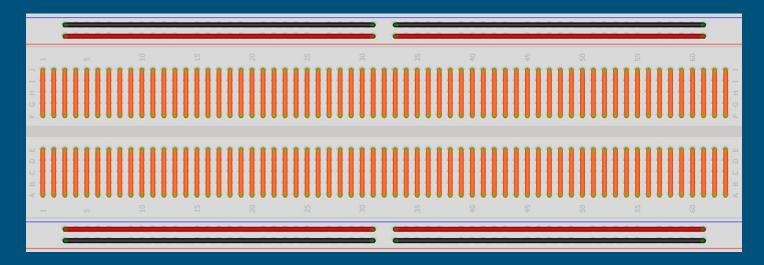
#### Protoboard / breadboard

- As ilhas no centro da placa estão conectadas horizontalmente
- As ilhas nas laterais da placa estão conectadas verticalmente



- Instale a IDE do Arduino obtida em:
  - o https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Para a IDE da Galileo visite:
  - o http://www.intel.


<u>com/content/www/us/en/support/boards-</u>


and-kits/intel-galileo-boards/000005614.

<u>htmlS</u>


```
File Edit Sketch Tools Help
memorygame
    level = 1:
    start = 1:
 void loop()
  if(start) {
     for (int i = 0; i < length; i++) {
      playNote(notes[i], beats[i]*tempo);
      delay(tempo/2);
    lcd.print("Press Again to");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Start");
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.write((uint8 t)0);
    delay (100):
    lcd.setCursor(5, 1):
    lcd.write((uint8 t)1):
    delay(100):
    if (getButtonPress()) {
      start = 0:
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      if (user == game && game != 0 && score < 10) {
        lcd.nrint("You Are Correct"):
        score++;
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Score:");
        lcd.setCursor(6, 1):
Done compiling
Binary sketch size: 7.912 bytes (of a 32.256 byte maximum)
```

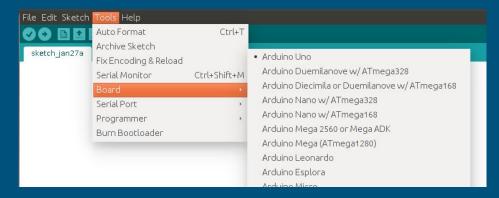- Conecte o Arduino em uma porta USB do computador
- Selecione a placa Arduino em Tools -> Board
- Selecione a porta USB em Tools -> Serial Port




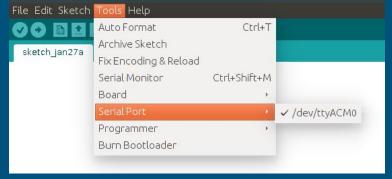

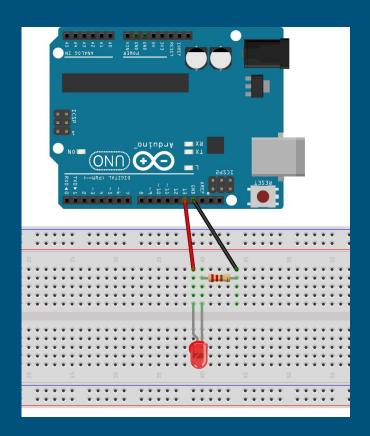- Monte o projeto na protoboard
- Hardware necessário
  - o Placa Arduino
  - Protoboard
  - o 1 LED
  - o 1 Resistor de 220 Ohms
  - Fios para conectar os componentes



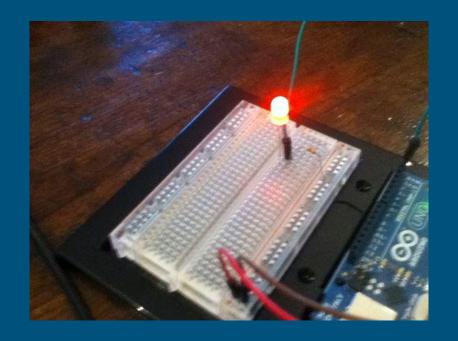- Abra o código do exemplo em
   File -> Examples -> Basics -> Blink
- Compile o código
- Envie o programa para o Arduino




#### Atividades

- Modifique o projeto
  - Sugestões:
    - altere a frequência com que o LED pisca
    - faça dois LEDs piscarem juntos
    - faça dois LEDs piscarem alternadamente
- Utilize analogWrite(led, <valor>) no lugar de digitalWrite(led, HIGH)
  - <valor> é um número entre 0 e 255
- Faça o exemplo em File -> Examples -> Basics -> Fade
  - Projeto completo disponível em <a href="https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Fade">https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Fade</a>
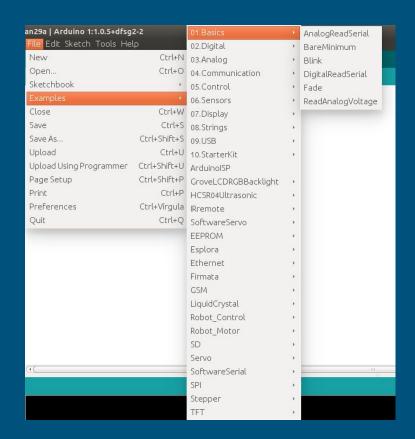
### Milhares de exemplos

A IDE Arduino vem com vários exemplos, dos mais simples (piscar um LED) aos mais elaborados envolvendo sensores, motores, etc..




### Linguagem de programação

- Linguagem baseada em C/C++
- Estrutura simples
  - o setup()
    - Executa apenas uma vez logo no início
  - o loop()
    - Executa ciclicamente após o setup()

```
Arduino 1:1.0.5+dfsq2-2
File Edit Sketch Tools Help
   Knock
 // these constants won't change:
 const int ledPin = 13:
                             // led connected to digital pin 13
 const int knockSensor = AO; // the piezo is connected to analog pin O
 const int threshold = 100; // threshold value to decide when the detect
 // these variables will change:
 int sensorReading = 0;
                             // variable to store the value read from the
int ledState = LOW:
                             // variable used to store the last LED statu
 void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as as OUTPUT
 Serial.begin(9600);
                            // use the serial port
 void loop() {
  // read the sensor and store it in the variable sensorReading:
   sensorReading = analogRead(knockSensor);
   // if the sensor reading is greater than the threshold:
   if (sensorReading >= threshold) {
     // toggle the status of the ledPin:
     ledState = !ledState:
     // update the LED pin itself:
     digitalWrite(ledPin, ledState);
    // send the string "Knock!" back to the computer, followed by newline
     Serial.println("Knock!"):
  delay(100); // delay to avoid overloading the serial port buffer
```

### Referência da linguagem

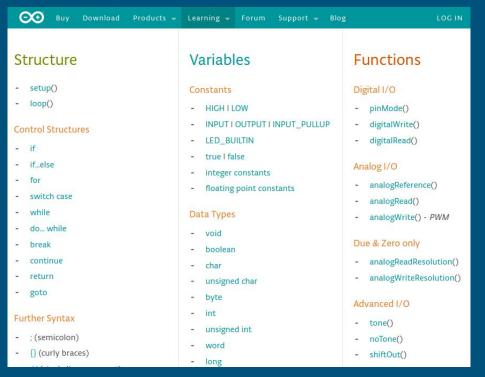

https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage


### Recebendo e enviando sinais digitais

Objetivo: Ligar e desligar um LED de acordo com o estado de um botão.



### O botão / push button




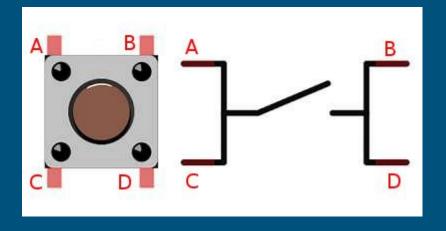

Quando pressionado o botão conecta os contatos A e C aos contatos em B e D.

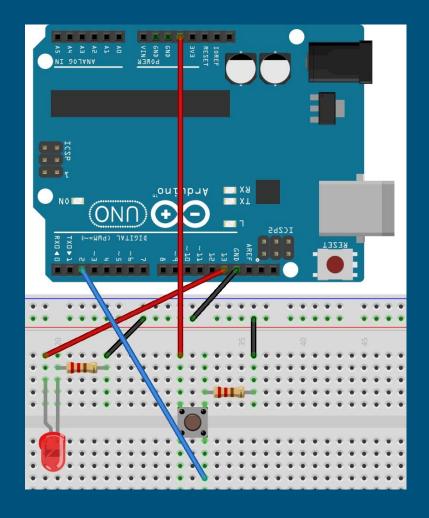
### Projeto Botão

- Hardware necessário
  - o Placa Arduino
  - Protoboard
  - o 1 LED
  - o 2 Resistores de 220 ohms
  - Fios para conectar os componentes
  - o Um botão


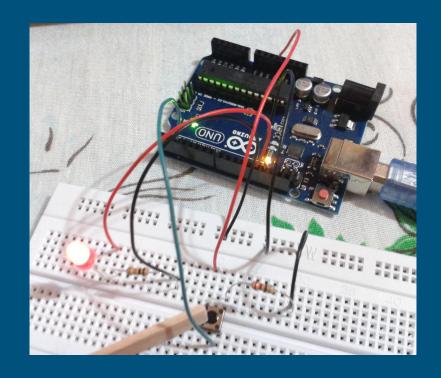
### Recebendo e enviando sinais digitais


- Código para o projeto em: File ->
   Examples -> Digital -> Button
- Compile o código (opcional)
- Envie o programa para o Arduino



#### Atividades

- Mude o código para que o LED permaneça ligado e desligue quando o botão estiver pressionado
- Mude o código para que o LED mude de estado (ligado/desligado) ao pressionar do botão
  - o Botão liga e desliga
- Mude o projeto para que o LED ligue e permaneça ligado ao pressionar de um botão e desligue e permaneça desligado ao pressionar de outro botão.
  - o Botão liga e (outro) botão desliga

### Pullup e pulldown

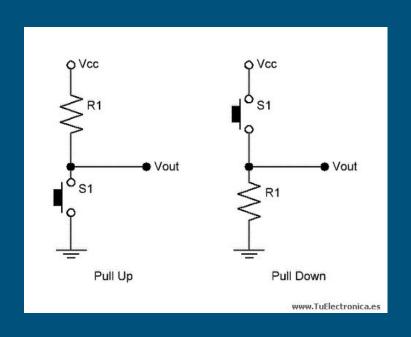

- Até agora usamos resistores pulldown
- As Arduinos têm resistores internos para uso como resistores pullup
- Acessados com pinMode(<pino>,
   INPUT\_PULLUP) isso inverte o
   comportamento do pino de entrada
  - HIGH quando o sensor está desligado e
     LOW quando ligado


#### Atividades

- Estude o exemplo em <a href="https://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial">https://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial</a>
- Faça a atividade anterior (botão liga e botão desliga) sem usar resistores
- Extra: estude o conteúdo em <a href="https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins">https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins</a>
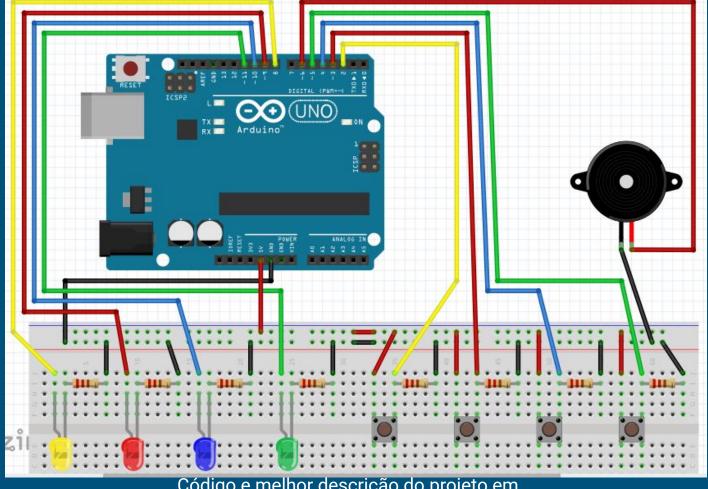
### Projeto Genius (Jogo da memória)

- Hardware necessário
  - Placa Arduino
  - Protoboard
  - o 4 LEDs
  - o 8 Resistores de 220 ohms
  - 4 botões
  - 1 alto falante (speaker)
  - Fios para conectar os componentes







Código e melhor descrição do projeto em

http://labdegaragem.com/profiles/blogs/arduino-genius-jogo-da-mem-ria

## Projeto Genius (Jogo da memória)

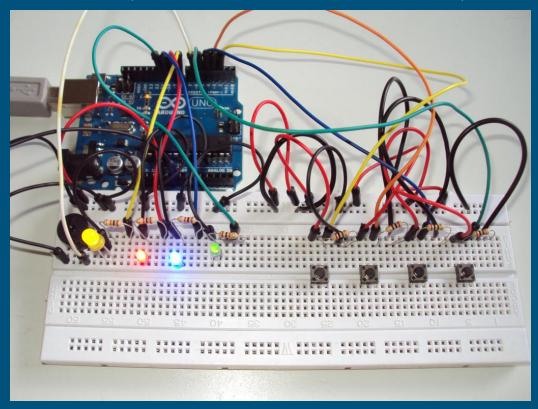

### E se eu não tiver uma placa Arduino?

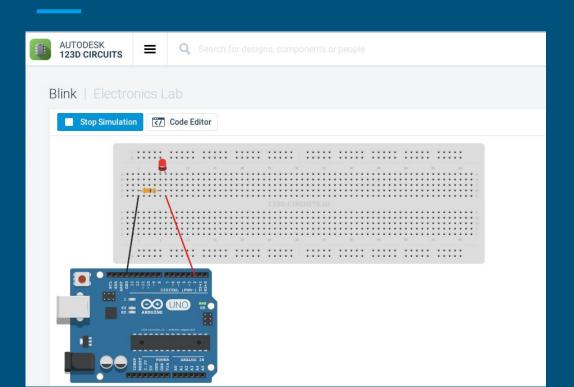



Se você não tiver uma placa Arduino visite <a href="https://123d.circuits.io/">https://123d.circuits.io/</a>

### Grupo HardwareLivreUSP

Muito obrigado!

Curtam nossa pagina no facebook: www.facebook.com/Hardwarelivreusp

Participe do nosso grupo de Email: harduime@googlegroups.com